
YA809

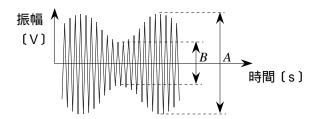
## 第二級海上無線通信士「無線工学A」試験問題

25問 2時間30分

- A 1図に示す振幅変調 (AM) 波の最大振幅 A の大きさが 1 [V] のときの最小振幅 の大きさの値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、変調度は 50 [%] とする。
  - 1 0.13 (V)
  - 2 0.23 (V)
  - 3 0.33 (V)
  - 4 0.43 (V)



- A 2次の記述は、DSB(A3E)波と比べたときのSSB(J3E)波の特徴について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。ただし、変調信号は同一とする。
  - 1 100[%]変調した DSB 波の一方の側波帯を SSB 方式で送信するときの電力は、DSB 波の搬送波電力の は14 でよ
  - 2 変調信号がないときも電波が発射される。
  - 3 占有周波数帯幅が約 1/2 のため、選択性フェージングの影響が大きい。
  - 4 搬送波が抑圧されているため、ビート妨害を生じやすい。
- A 3 図に示す位相同期ループ (PLL)を用いた周波数シンセサイザの原理的な構成例において、出力の周波数  $f_0$  の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、水晶発振器の出力の周波数を 10 [MHz]、固定分周器の分周比  $N_1$  の値を 50、可変分周器の分周比  $N_2$  の値を 250 とし、PLL はロックしているものとする。

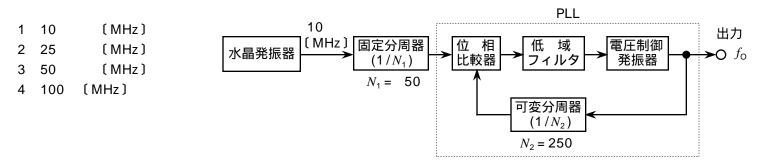


- - (1) 変調信号の A の変化に応じて搬送波の瞬時周波数が変化する。
  - (2) 変調指数は、最大周波数偏移を変調信号の B で割った値で表される。
  - (3) F3E 波の全電力は、変調信号の振幅の大きさによって変化 C

	Α	В	С
1	振幅	周波数	しない
2	振幅	振幅	する
3	周波数	周波数	する
4	周波数	振幅	しない


- A 5次の記述は、AM(A3E)受信機及び FM(F3E)受信機の特徴について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
  - 1 AM 受信機には、受信波の振幅の変化を検出して音声信号を取り出すため、直線検波回路などが設けられている。
  - 2 AM 受信機には、受信入力が無くなったときに出る大きな雑音を自動的に抑圧するため、自動利得調整 (AGC) 回路が設けられている。
  - 3 FM 受信機には、フェージングや雑音などによって生ずる受信波の振幅の変化を除去するため、リミタが設けられている。
  - 4 FM 方式で通常用いられるエンファシスは、送信側でプレエンファシス回路によって信号波の高域を強調して送信するので、 FM 受信機には、信号波の周波数特性を平坦にするため、ディエンファシス回路が設けられている。


A - 6 図に示す SSB 復調器に SSB (J3E) 変調波を入力したときの平衡復調回路の出 $p_d$  の周波数成分として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、信号波は単一正弦波であり、その周波数を  $f_p$  [Hz] とし、SSB 変調波の搬送波及び復調用搬送波の周波数を  $f_c$  [Hz]、SSB 変調波の周波数を  $f_c$  [Hz]とする。

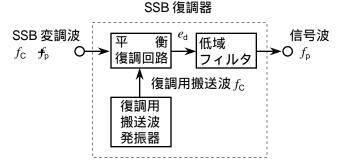1  $f_p$  【Hz】  $f_p$ 及び $f_c$  【Hz】  $f_p$ 及び $(2f_c - f_p)$ 【Hz】  $f_p$ 及び $(2f_c + f_p)$ 【Hz】



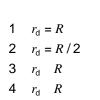A - 7 図に示す直線検波器に振幅変調波を加えて平均値検波を行うとき、ダイオード D の順方向抵抗。[ 〕と抵抗 R [ 〕の関係を表す式の中で平均値検波出力が最も大きいものを下の番号から選べ。ただし、低域フィルタの入力インピーダンスの大きさは、 $r_d$  及び Rより十分大きいものとする。



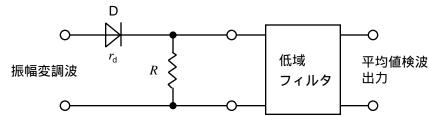

- A 8次の記述は、放送受信用の一般的なスーパヘテロダイン受信機について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
  - (1) 総合利得及び初段(高周波増幅器)の利得が十分に大きいとき、受信機の感度は、初段の A でほぼ決まる。
  - (2) 周波数混合器は、受信した信号と局部発振器の出力とを混合し、受信周波数より B中間周波数に変換する。
  - (3) 受信周波数の変化により、中間周波数は変化 \_\_\_\_\_ C。

	Α	В	С
1	利得	高い	しない
2	利得	低い	する
3	雑音指数	低い	しない
4	雑音指数	高い	する


A - 9レーダー方程式によれば、パルスレーダーの最大探知距離は、せん頭電力の四乗根に比例する。最大探知距離を 2 倍にするためには、せん頭電力を何倍にする必要があるか、正しいものを下の番号から選べ。

1 16 倍 2 8 倍 3 4 倍 4 2 倍

A - 10 図に示す整流平滑回路において、端子 a b 間に実効値 $\mathbf{M}$ 0 [V]の交流電圧を加えたとき、端子 c d 間に現れる無負荷電圧  $V_{\mathrm{O}}$  [V] の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、ダイオード  $D_{\mathrm{I}}$  及び  $D_{\mathrm{I}}$  の特性は同一とする。また、変成器 T は理想変成器であり、T の 1 次側と 2 次側の巻線比は: とする。

1 282 (V) 2 241 (V) 3 200 (V)

4 141 (V)

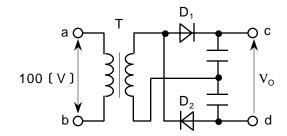

- A 11 次の記述は、図に示す定電圧回路について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選 べ。ただし、安定抵抗を  $R_{\rm S}$  〔 〕、負荷抵抗を  $R_{\rm L}$  〔 〕、  $R_{\rm L}$  〔 〕に流れる電流を  $I_{\rm L}$  〔 A 〕とし、ツェナーダイオード  ${\sf D}_{\rm Z}$  に は電流  $I_z$  [A] が流れるものとする。 (1) 入力電圧が一定のとき、 $I_1$  が増加すると  $I_2$  は  $\bigcap$  する。 安定抵抗 (2) *I*<sub>z</sub> は、*I*<sub>L</sub> が最小のとき、 B になる。 (3) Dz で消費される電力は、IL が大きいほど C.  $I_{\mathsf{Z}}$ 負荷抵抗 R C Α  $D_z$   $\Phi$  $R_{\mathsf{L}}$ 出力電圧 入力電圧 1 減少 最小 大きい 2 減少 最大 小さい 0 C 小さい 3 増加 最小 4 増加 最大 大きい A - 12 次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい 組合せを下の番号から選べ。 (1) 動作スイッチを接(ON)にすると、 A を開始する。 С Α В (2) 捜索船又は救難用航空機から発射されたレーダーの電波を受信し 1 待ち受け受信 異なる 距離のみ たとき、自動的に <u>B</u>周波数帯の応答信号を送り返す。 2 待ち受け受信 同じ 距離及び方位 (3) SART から送信された応答信号を捜索船又は救難用航空機が受信 3 送信 異なる 距離及び方位 したとき、レーダーの画面に表示される輝点列からSART までの 4 送信 同じ 距離のみ C を知ることができる。 A-13 次の記述は、低軌道衛星を利用した衛星非常用位置指示無線標識(衛星 EPIRB)について述べたものである。 れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。 (1) 衛星 EPIRB は、 Aのコスパス・サーサット衛星を用いた遭難救助用ブイである。 (2) 衛星 EPIRB から送信され名の6 [MHz]帯の電波をコスパス・サーサット衛星で受信して得られた Bの情報などか ら、衛星 EPIRB の位置を求めることができる。 (3) 捜索救助を行う航空機は、衛星 EPIRB から送信される1.5 [MHz]のビーコン電波を受信することにより、衛星 EPIRB C を求めることができる。 С Α 1 静止衛星 ドプラ偏移 までの距離 の方位 2 静止衛星 振幅変動 3 極軌道周回衛星 ドプラ偏移 の方位
- A 14 アナログ信号を標本化周波数 8,000 [Hz] で標本化し、8 ビットで量子化したときのビットレート ( [bps ] ) の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、ビットレートは、デジタル通信で用いる通信速度の単位であり、1 秒間に伝送されるビット数を表す。
  - 1 16,000 (bps) 2 32,000 (bps) 3 64,000 (bps) 4 128,000 (bps)

までの距離

- A-15 次の記述は、周波数カウンタ(計数形周波数計)について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
  - 1 水晶発振器などを用いた基準時間発生器でつくられる時間 T  $\{s\}$  の間、開いているゲートを通過する被測定信号のパルス数 N をカウントし、周波数 f を f #/T  $\{Hz\}$  より求め、表示する。
  - 2 基準時間発生器の発振周波数に誤差があると、ゲート時間が不正確になるため、測定値に誤差を生ずる。
  - 3 原理的に避けられない±1カウント誤差の影響を小さくするには、ゲート時間を長くする。
  - 4 周波数の測定が可能なのは方形波のみで、正弦波は測定できない。

振幅変動

4 極軌道周回衛星


内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。 (1) スイッチ SW を 側に入れて送信機の入力端子を擬似負荷に接続し、送信機から A を出力する。FM 直線検波器の出 力をレベル計の指示値が読み取れる値 V [V] となるように減衰器 (ATT2) を調整し、このときの ATT2 の読みをQ [dB] とする。 (2) 次に、SW を 側に入れ、低周波発振器から規定の変調信号(例えば1[kHz])を低域フィルタ及び減衰器(ATT1)を 通して送信機に加え、周波数偏移計の値が規定の周波数値になるように ATT1 を調整する。また、FM 直線検波器の出力が前 と同じV [V] となるようにATT2 を調整し、このときの $\overline{A}T2$  の読み $\overline{a}D_2$  [dB] とする。 求めるS/N は、 $\bigcirc$  B  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  B  $\bigcirc$   $\bigcirc$  である。 擬似空中線 SW FM(F3E) 低周波 減衰器 低域 フィルタ 発振器 (ATT1) 送信機 レベル計 減衰器 FM 直線 Α В 検 波 器 (ATT2) 擬似負荷 1 無変調波  $D_1 + D_2$ 周波数 2 無変調波  $D_2$  -  $D_1$ 偏移計 変調波  $D_2$  -  $D_1$ 4 変調波  $D_1 + D_2$ A - 17 次の記述は、図に示すフィルタ法を用いた SSB (J3E)変調器の構成例について述べたものである。 内に入れるべき 字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、入力の変調信号の周波数範囲は 0.3~3[kHz]、副搬送波発振器の出力の 周波数は 0,000 (kHz) とする。また、帯域フィルタは、上側波帯を通過させるものとし、リング変調器は、理想的な動作をす るものとする。 变調信号 出力 0.3~3 (kHz) 低周波 リング 帯域 A である。 (1) リング変調器の出力の周波数範囲は、「 増幅器 変調器 フィルタ B である。 (2) 帯域フィルタの出力の周波数範囲は、 1,000 (kHz) 副搬送波 発振器 1 997~999.7 [kHz] 及び 10,00.3~1,003 [kHz] (kHz) 997999.7 2 997~999.7 [kHz] 及び 10,00.3~1,003 [kHz] 1,000.3 ~ 1,003 (kHz) 1,000.3~1,003 (kHz) 3 997~999.7 [kHz]、1,000 [kHz] 及び 1,000.3~1,003 [kHz] 4 997~999.7 [kHz]、1,000 [kHz] 及び 10,00.3~1,003 [kHz] 997 ~ 999.7 (kHz) A - 18 次の記述は、船舶用パルスレーダーについて述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から 選べ。 (1) ディスプレイ画面上に他船の航跡を残してその動きを把握できるようにするため、 A が用いられる。 (2) ディスプレイ画面上に雨や雪などからの反射による妨害が現れないようにするため、Bが用いられる。 (3) ディスプレイ画面上に送信機出力及び受信機感度などを扇形状又は円板状のパターンとして表示する <u>C</u>によって、レー ダー装置の正常な運用状態を把握することができる。 В パフォーマンスモニタ 1 デフルータ STC 回路 2 デフルータ FTC 回路 ナブライン FTC 回路 パフォーマンスモニタ トレール ナブライン STC 回路 4 トレール

A-16 次の記述は、図に示す構成例を用いた FM (F3E)送信機の信号対雑音比 (/N)の測定法について述べたものである。

番号から選べ。 R C Α HF 及び/HF 帯 とらない 1,200 (1) 使用周波数帯は、 A である。 2 HF 及び/HF 帯 とる 600 (2) 通信を行うとき、送信側と受信側は同期を B 。 3 MF、HF 及び VHF 帯 とらない 600 (3) 呼出しの送信速度は、VHF帯では Cボーである。 4 MF、HF 及び VHF 帯 とる 1,200 A - 20 次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたものである。 \_\_\_\_\_ 内に入れるべき 字句の正しい組合せを下の番号から選べ。 С Α В (1) 船舶の航行の安全のために必要な気象警報及び航行警報 1 狭帯域直接印刷電信(NBDP) できない 300 などの情報を A を用いて提供する。 2 狭帯域直接印刷電信(NBDP) できる 600 (2) 送られる情報のうち、気象警報、航行警報及び捜索救助 3 音声放送 できる 300 情報は、受信側で排除 B。 4 音声放送 できない 600 (3) 日本近海におけるサービス範囲は、沿岸から約 海里以内の海域である。 B -1 次の記述は、図に示す構成例を用いた BPSK(2PSK)復調器の動作について述べたものである。 内に入れるべき字句 を下の番号から選べ。ただし、\_\_\_\_\_内の同じ記号は、同じ字句を示す。また、BPSK 波の搬送波及び基準搬送波の周波数は、 符号パルスの周波数に比べて十分高いものとする。 (1) 検波方式は、 ア である。 (2) 受信側の基準搬送波の  $oldsymbol{\square}$  を 受信した BPSK 波の搬送波と同じになるようにし、これと BPSK 波とを  $oldsymbol{\square}$  しカ 低 域フィルタを通すことによってデジタルデータを復調する。 (3) 図 c に示す ウ 器の出力  $e_a$  [ V ] は、図 a に示す BPSK 波と図 b に示す基準搬送波との位相が同じとき振幅が零以上 (+)の値をとり、<br/>
エ<br/>
[rad] 異なるとき零以下 (-)の値をとる。 (4) 低域フィルタは、 $\boxed{\phantom{a}}$  器の出力  $e_{
m d}$  から高周波成分を除去してその $\boxed{\phantom{a}}$  を取り出し、図 d に示す符号パル $\mathcal{R}_{
m o}$  として 出力する。 ➤O<sup>符号パルス</sup> 低域 BPSK 波 O-ウ器 図a BPSK 波 フィルタ 基準搬送波 基準搬送波 基準搬送波 器出力 1 直線検波 2 同期検波 3 平均値 6 掛け算 4 12 5 周波数及び位相 加質 最大值 10 周波数及び振幅  $e_{\mathsf{O}}$ 図 d 符号パルス B - 2次の記述は、静止衛星による通信について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 (1) FDMA 及 TDMA などの ア 方式は、衛星に搭載する中継装置の回線を分割し、多数の地球局が共用するために用い られる。 (2) FDMA 方式は、 イ を分割して各地球局に回線を割り当てる。 ウを分割して各地球局に回線を割り当てる。 (3) TDMA 方式は、 (4) 伝送コスト及び伝送品質は、送信地球局と受信地球局間の距離への依存性が極めて エ 。 (5) 静止衛星は、 オ のころ地球の影に入ることがあり、その間は衛星に搭載した蓄電池から電力を供給する。 2 符号 1 時間 3 低い 4 位相 5 夏至及び冬至 6 多元接続 7 交換 8 周波数 9 高い 10 春分及び秋分

B -3 次の記述は、図に示す構成例の標準信号発生器 (SG)の取扱いについて述べたものである。このうち正しいものを 1、誤っているものを 2 として解答せよ。


## 標準信号発生器 (SG)

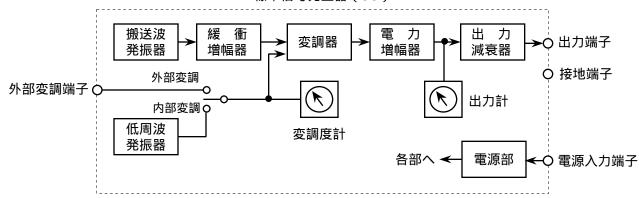

- ア 安定した出力周波数及び出力電圧を供給するため、電源電圧を規定値に保つ。
- イ 電源を投入後、直ちに使用しても安定した出力周波数及び出力電圧が供給できる。
- ウ 出力電圧は、搬送波発振器の出力を操作して調整する。
- エ 常に出力が最大の状態で被測定回路に接続する。
- オ 出力端子と被測定回路との接続には、SGの出力インピーダンスと等しい特性インピーダンスを持つ高周波ケーブルを用いるなどして整合をとる。
- B 4次の記述は、インマルサットシステムについて述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。
  - (1) インマルサット衛星は、ア である。
  - (2) 海岸地球局は、衛星に向けて 6 [GHz]帯の電波を送信し、衛星からの イ[GHz]帯の電波を受信する。
  - (3) 船舶地球局は、衛星に向けて ウ [GHz]帯の電波を送信し、衛星からの も [GHz]帯の電波を受信する。
  - (4) インマルサット A 型無線設備は、 工通信方式で電話、ファクシミリ及びテレックスの送受信を行う。
  - (5) インマルサット B 型無線設備は、インマルサット A 型無線設備と同じ通信のほか、 の個別呼出し又はグループ呼出しを行うことができる。
  - 1 9 2 4
- 3 アナログ
- 4 船舶地球局
- 5 海岸地球局

- 6 1.2
  - 7 1.6
- 8 デジタル
- 9 静止衛星
- 10 極軌道周回衛星
- B -5 次の記述は、図に示す構成例を用いた SSB(J3E)送信機の搬送波電力減衰比の測定法について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。ただし、 内の同じ記号は、同じ字句を示す。また、1〔μV〕を 0〔dBμ〕と する。
  - (1) 送信機を無変調で動作させ、スイッチ SW を断 (OFF) にして擬似空中線からの漏れ電界強度を  $\mathbb{Z}$  により測定したときの値を  $e_1$  [dB  $\mu$  ] とする。このときの電界は、送信機から出力された搬送波のみの電界である。

 $A_{C} = \boxed{1}$  [dB]

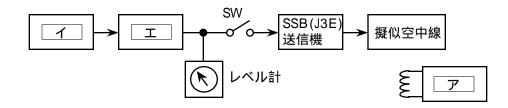

- 1  $e_1 + e_2$  2  $e_1 e_2$
- 3 飽和
- 4 送信機
- 5 低周波発振器

- 6 減衰器
- 7 零
- 8 直流電圧計
- 9 擬似空中線
- 10 電界強度測定器